


LOGIC GATES

Basic Logic Gates

These are the fundamental gates used in digital circuits:

1. AND Gate -

Output is 1 only when all inputs are 1.

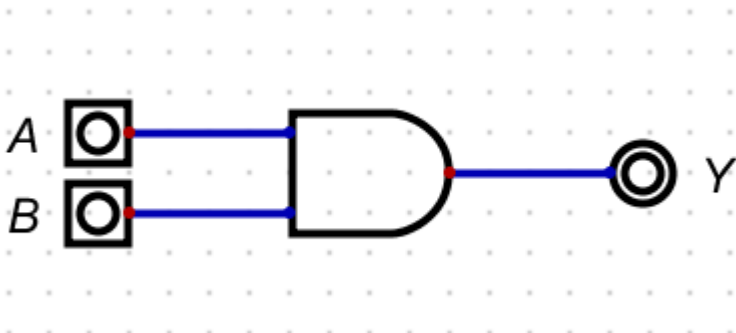

Truth table


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Timing diagram

```
{ "signal": [  
  { "name": "A", "wave": "01.100110" },  
  { "name": "B", "wave": "00.110011" },  
  { "name": "Y", "wave": "00.100010" }  
]}
```

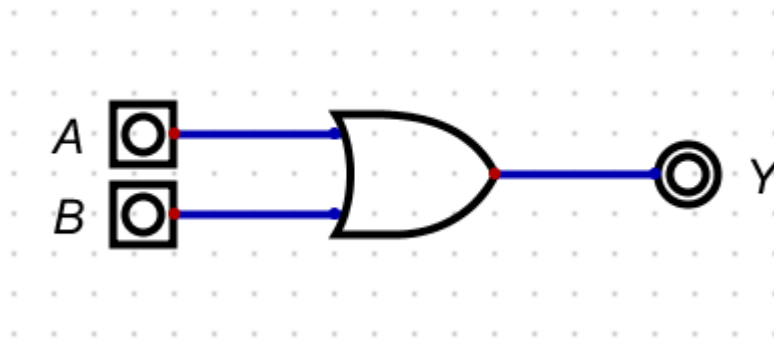2. OR Gate -

Output is 1 when at least one input is 1.



Truth table


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Timing diagram

```
{
  "signal": [
    {
      "name": "A",
      "wave": "10.001101"
    },
    {
      "name": "B",
      "wave": "10.101010"
    },
    {
      "name": "C",
      "wave": "10.101111"
    }
  ]
}
```

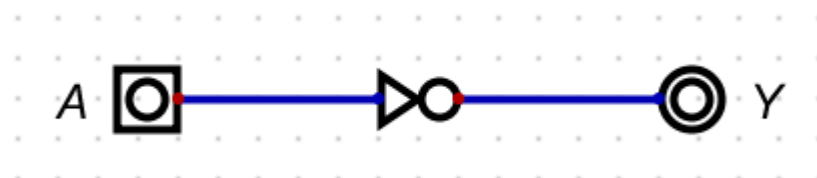3. NOT Gate -

It inverts the input: 0 becomes 1, and 1 becomes 0.



Truth table

A	Y
0	1
1	0

Timing diagram


```
{ "signal": [  
  { "name": "A", "wave": "01010101" },  
  { "name": "Y", "wave": "10101010" }  
]}
```

Universal Logic Gates

These gates can be used to create any other logic gate:

1. NAND Gate -


Output is 0 only when all inputs are 1.

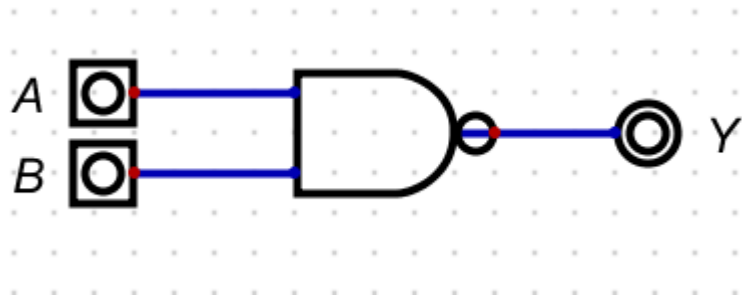

Truth table

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Timing diagram

 

```
{ "signal": [
  { "name": "A",    "wave": "01011010" },
  { "name": "B",    "wave": "01100110" },
  { "name": "Y ",   "wave": "11101001" }
]}
```

2. NOR Gate -

Output is 1 only when all inputs are 0.

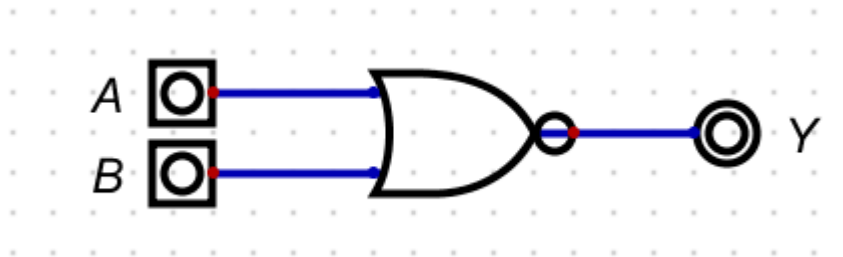

Truth table

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Timing diagram


```
{ "signal": [
  { "name": "A", "wave": "01011010" },
  { "name": "B", "wave": "01100110" },
  { "name": "Y", "wave": "10000001" }
]}
```

Exclusive Logic Gates

These gates can be used to create any other logic gates:

1. XOR Gate -

Output is 1 if inputs are different.

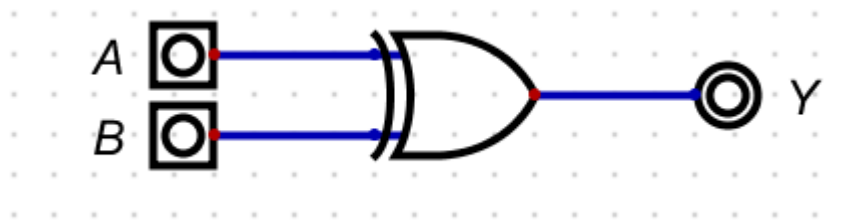


Truth table

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Timing diagram

```
{ "signal": [
  { "name": "A", "wave": "01011010" },
  { "name": "B", "wave": "01100110" },
  { "name": "Y", "wave": "00111101" }
]}
```

2. XNOR Gate -

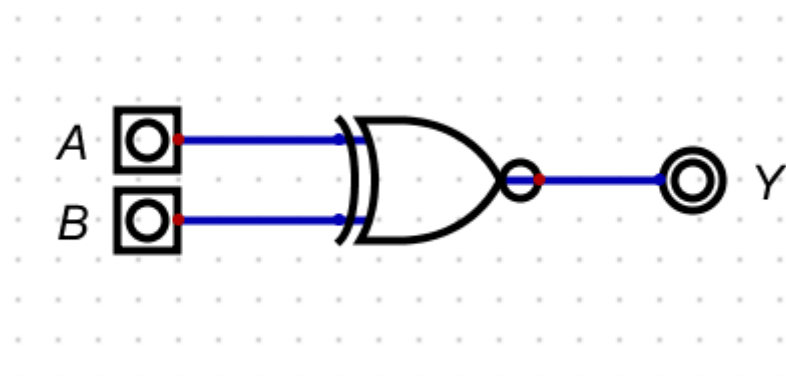

Output is 1 if inputs are the same.

Truth table

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Y
1	1	1

Timing diagram

```
{ "signal": [  
  { "name": "A", "wave": "01011010" },  
  { "name": "B", "wave": "01100110" },  
  { "name": "Y", "wave": "11000010" }  
]}
```